



Notas:
 -Los pines VCC y AVCC del ATMEGA16 deben conectarse a 5V
 -Los pines GND deben conectarse a tierra
 -No olvide conectar las tierras del DB9 y del puerto paralelo.

Laboratorio de Microcontroladores
 Prof: Roberto Rodriguez Rodriguez
 Práctica de Inicio

